



Subject: DLCA


SEM: III

Explain Demorgan's theorem.

Demorgan's first law:

$$\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$$

Inputs		Output	
A	B	\overline{AB}	$\overline{A} + \overline{B}$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0

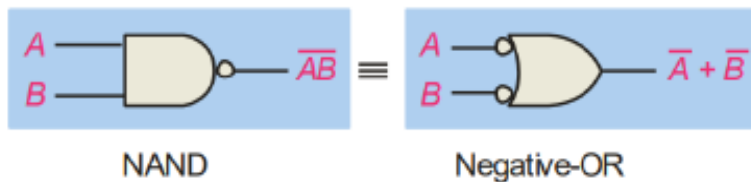

NAND

Negative-OR

$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

A	B	$A \cdot B$	$\overline{A \cdot B}$		\overline{A}	\overline{B}	$\overline{A} + \overline{B}$
0	0	0	1		1	1	1
0	1	0	1		1	0	1
1	0	0	1		0	1	1
1	1	1	0		0	0	0

EQUAL




Subject: DLCA

SEM: III

Demorgan's Second law:
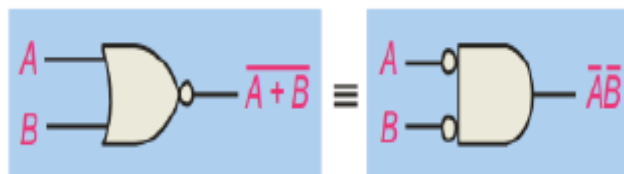
$$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$



NOR

Negative-AND

Inputs		Output	
A	B	$\overline{A + B}$	$\overline{A} \cdot \overline{B}$
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	0

$$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

A	B	A + B	$\overline{A + B}$		\overline{A}	\overline{B}	$\overline{A} \cdot \overline{B}$
0	0	0	1		1	1	1
0	1	1	0		1	0	0
1	0	1	0		0	1	0
1	1	1	0		0	0	0



EQUAL